

```
timescale 1ns / 1ps
```

```
module Top_Level(  
    input clkIn, btnR, btnU, btnD,  
    output [15:0] led,  
    output [3:0] an,  
    output dp,  
    output [6:0] seg  
);  
  
    assign led [15:8] = 1'b0;  
    assign dp = 1'b1;  
    assign an[1] = 1'b1;  
    assign an[2] = 1'b1;  
    // State Machine Stuff  
    wire Go, Pick, TimeUp, Match;    // Inputs  
    wire RstTime, LDTarget, IncSc, DecSc, ShowTarget, FlashSc, FlashLED, LEDon; //  
Outputs  
  
    //    qsec_clk  
    wire clk, digsel, qsec;  
    qsec_clks slowit (.clkIn(clkIn), .greset(btnR), .clk(clk), .digsel(digsel),  
.qsec(qsec));  
  
    //flipflop for btnU and Go  
    FDRE #(.INIT(1'b0)) JustGoAlready (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(btnU), .Q(Go)  
  
    //Pick  
    FDRE #(.INIT(1'b0)) JustPick (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(btnD), .Q(Pick));  
  
    //    LFSR  
    wire [7:0] LFSRout;  
    LFSR RandNumGen (.clk(clk), .Q(LFSRout));  
  
    //    FDRE3  
    wire [2:0] target;  
    FDRE #(.INIT(1'b0)) FDRE3[2:0] (.C({3{clk}}), .R(1'b0), .CE(LDTarget),  
.D(LFSRout[2:0]), .Q(target));  
  
    //    Decoder  
    wire [7:0] decOut;  
    Decoder decode1 (.x(target), .y(decOut));  
  
    //    countUD4L with Din  
    wire [3:0] Time;
```

```

    wire UTC_out;
    countUD4L countDin (.clk(clk), .btnU(qsec), .LD(RstTime), .Din(4'b0), .Q(Time),
.UTC(UTC_out));
    assign TimeUp = UTC_out;

//    RingCounter
    wire [3:0] Ring_out;
    Ring_Counter ringCount(.Advance(digsel), .clk(clk), .Ring_out(Ring_out));

//    Selector
    wire [3:0] Sel_out;
    wire [3:0] Score;
    Selector selector (.N({Score, 8'h0,1'b0,target}), .sel(Ring_out), .H(Sel_out));

//    hex7seg
    hex7seg Hex7Seggs (.n(Sel_out), .seg(seg));

//    countUD4L for State Machine
    wire Inc, Dec;
    countUD4L countSM (.clk(clk), .LD(1'b0), .btnU(Inc), .btnD(Dec), .Din(4'b0),
.Q(Score));

    // Edge detect
    wire SlowTime;
    Edge_Detector Edge (.btnU(Time[0]), .clk(clk), .Edge_out(SlowTime));

//    MoveLEDs
    wire [7:0] Moveleds_out;
    MoveLEDs Move_leds (.Dir(LFSRout[5]), .Shift(SlowTime), .clk(clk),
.Q(Moveleds_out));

    // Match
    assign Match = ~(decOut ^ Moveleds_out);

//    State Machine
    wire [4:0] next, prev;
    State_Machine THE_BRAIN (.clk(clk), .Go(Go), .Pick(Pick), .TimeUp(TimeUp),
.Match(Match),
                                .RstTime(RstTime), .LDTarget(LDTarget), .IncSc(Inc),
                                .DecSc(Dec),
                                .ShowTarget(ShowTarget), .FlashSc(FlashSc),
                                .FlashLED(FlashLED), .LEDOn(LEDOn)
                                ,. nextState(next), .prevState(prev)
                                );
    FDRE #(.INIT(1'b1)) FF_SM0 (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(next[0]),

```

```

.Q(prev[0]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) FF_SM1 (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(next[1]),
.Q(prev[1]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) FF_SM2 (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(next[2]),
.Q(prev[2]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) FF_SM3 (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(next[3]),
.Q(prev[3]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) FF_SM4 (.C(clk), .R(1'b0), .CE(1'b1), .D(next[4]),
.Q(prev[4]));

//    Temp for testing
    assign an[3] = ~Ring_out[3] | (FlashSc & ~Time[0]);
    assign an[0] = ~Ring_out[0] | ~ShowTarget;
    assign led[7:0] = ({8{LEDon}} & Moveleds_out) | (decOut & {8{FlashLED}} &
{8{~Time[0]}});

endmodule

```